

(1)

a) $L(x, y, w) = \sum m(0, 1, 5, 6)$
 $w'x' + xy'$

$w \backslash xy$	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1

b) $L(y, w, z) = \sum m(0, 1, 5, 6)$
 $x'y' + yw'$

$yw \backslash xz$	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1

c) $L(x, y, w, z) = xy + x'w'z + x'y'z'$
 $xy + x'w'z + x'y'z'$

$wz \backslash xy$	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	1	1	1	0
11	0	0	1	0
10	1	0	1	1

d) $L(x, y, w) = xy + x'w'$

$w \backslash xy$	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0

e) $L(x, y, w, z) = (x+y+w) \cdot (x'+y'+z) \cdot (x+y'+z) \cdot (x'+y+z')$

$wz \backslash xy$	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	1	1	0
11	1	1	1	0
10	1	0	0	1

$$d) L(n, y, w) = (n+w)(y+w)$$

$w \backslash y$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	1

$$a) L(n, y, w) = \sum m(0, 1, 0, 1)$$

$$\underbrace{n'y'w' + n'yw' + n'yw + nyw}_{n'w'(y+y')} + \underbrace{n'w + yw}_{yw(n+n')} = n'w' + yw$$

$w \backslash y$	00	01	11	10
0	0	1	0	0
1	0	1	1	0

$$\rightarrow n'w' + yw$$

$$b) L(n, y, w) = \sum m(0, 1, 0, 1)$$

$$\underline{n'yw} + \underline{ny'w'} + \underline{ny'w} + \underline{nyw'} = \underline{n'yw} + \underline{ny'} + \underline{nyw'} = \underline{n'yw} + \underline{ny'} + \underline{nw'}$$

$w \backslash y$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

$$n'yw + ny' + nw'$$

$$c) L(n, y, w, z) = \prod M(0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0) = (n+y+w+z)(n+y+w+z')(n+y+w'+z)(n+y+w+z')$$

$$= (n+y+w+z)(n+y+w'+z)(n'+y+w+z)(n'+y+w'+z) = (n+y+w)(n+y+w')(n'+y+z)$$

$$(n+y'+w+z)(n+y'+w+z') = (n+w+yz')(n+w'+yz)(n'+y+z) =$$

$$n'yz + n'yz' + n'y + n'y' + n'w + n'w' + n'yz + n'yz' + n'w + n'w' + n'yz + n'yz' + n'w + n'w' + n'yz + n'yz' + n'w + n'w'$$

$$= n'yz' + n'y + n'z + n'w' + n'w + ywz = yw'z' + ny + n'z + y'wz$$

TAT

wz	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	1	1
11	1	0	1	1
10	0	0	1	0

$$y'wz + wz + y + yw'z'$$

d) $f(n, y, w) = \prod M(0, 1, 5, 6, 9, 10) \rightarrow (n+y+w)(n+y+w')(n+y'+w)(n+y'+w')(n+y'w)$
 $(n'+y'+w') = (n+ny+nw'+y'n+y+yw'+nw+yw)(n+ny'+nw'+y'y'+y'w'+nw+y'w)$

$$(n'+y'+nw'+y'y'+y'+y'w'+nw+y'w) = (n+y)(n+y')(n'+y') = (n+y')(ny'+n'y)$$

$$= ny' + ny' + ny'$$

wz	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	0	0	0	1
11	0	0	0	1
10	0	0	0	1


$$y' \cdot (n+y) = ny'$$

e) $f(n, y, w, z) = \sum m(0, 1, 5, 6, 9, 11, 15, 18) = (n'y'w'z') + n'y'w'z + n'yw'z + n'ywz + nyw'z + nywz$
 $+ nyw'z' + nywz' = n'y'w' + n'y'z + n'y'z + n'y'z'$



wz	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	1	1	0	1
11	0	1	0	1
10	0	0	1	0

$$n'y'w' + n'y'z + n'y'z + n'y'z'$$

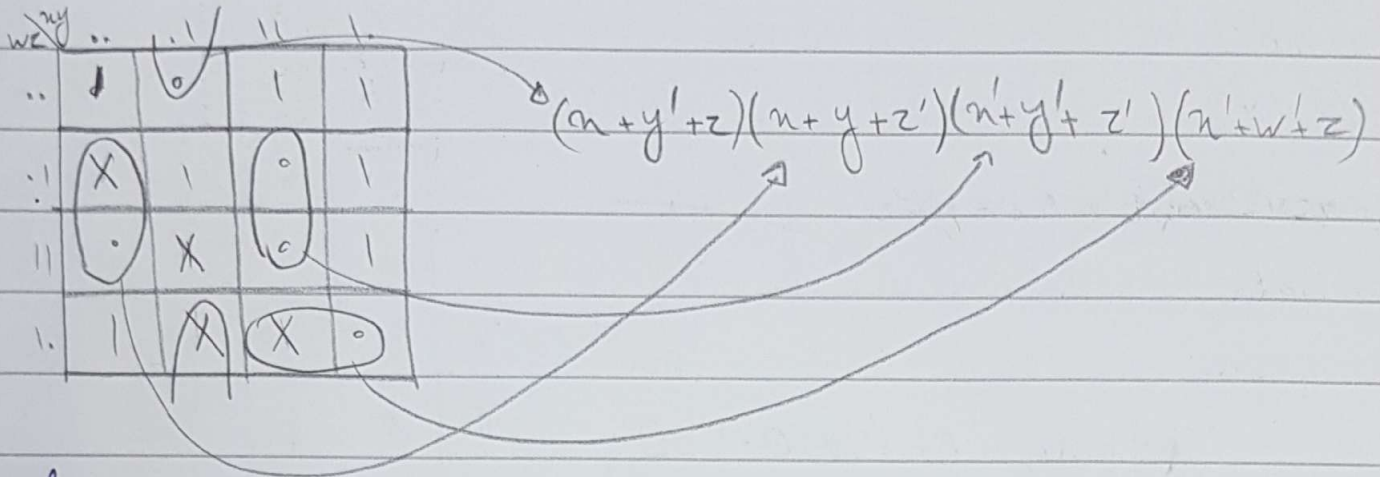c) $L(w, y, w, z) = \prod M(7, 8, 10, 12, 14) \cdot D(4, 12, 18)$



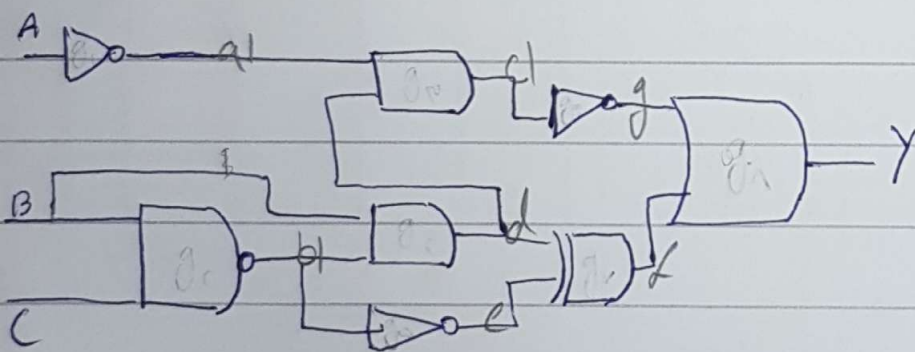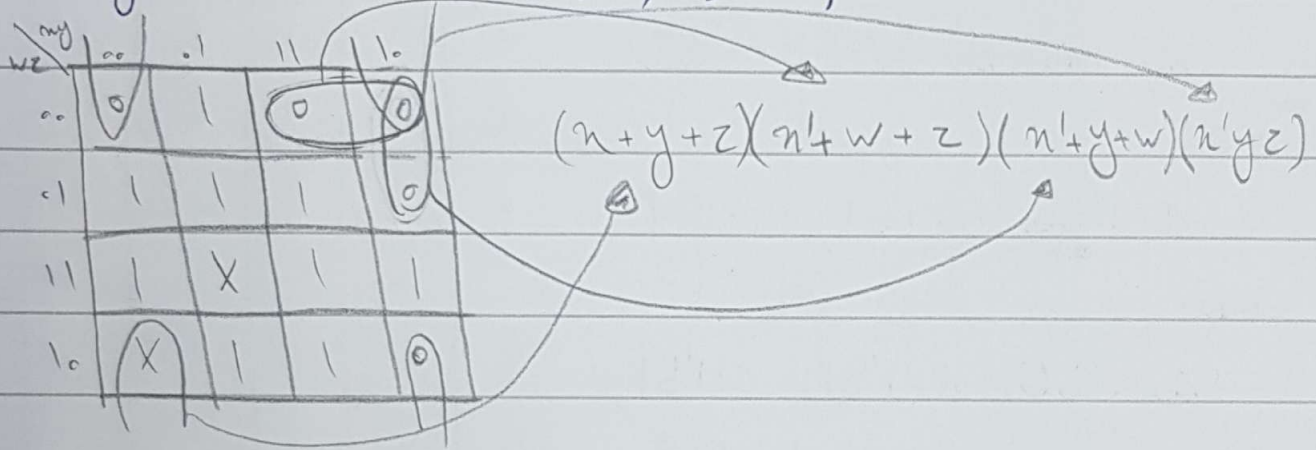d) $L(w, y, w, z) = \prod M(0, 1, 9, 10, 15) \cdot D(5, 11)$



(8)

```
module circuit(A, B, C, Y);
    input A, B, C;
    output Y;
    wire a, b, c, d, e, f, g;
```

```
    not #1(a, A);
    nand #2(b, B, C);
    not #3(e, b);
    and #4(d, b, B);
    and #5(c, d, a);
```

```
    not #6(g, e);
    xor #7(f, d, e);
    or #8(Y, g, f);
endmodule
```

TAT

```
module circuit
```

```
reg A,B,C;
```

```
wire Y;
```

```
circuit and(A,B,C,Y);
```

```
initial
```

```
begin
```

```
A = 1'b0; B = 1'b0; C = 1'b0;
```

```
#20
```

```
A = 1'b0; B = 1'b0; C = 1'b1;
```

```
#20
```

```
A = 1'b0; B = 1'b1; C = 1'b0;
```

```
#20
```

```
A = 1'b0; B = 1'b1; C = 1'b1;
```

```
#20
```

```
A = 1'b1; B = 1'b0; C = 1'b0;
```

```
#20
```

```
A = 1'b1; B = 1'b0; C = 1'b1;
```

```
#20
```

```
A = 1'b1; B = 1'b1; C = 1'b0;
```

```
#20
```

```
A = 1'b1; B = 1'b1; C = 1'b1;
```


```
#20 $finish;
```

```
end  
endmodule
```

TAT

5

A_1	A_0	B_1	B_0	O_1	O_0
0	0	0	0	X	X
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	X	X
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	X	X
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	X	X
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	1

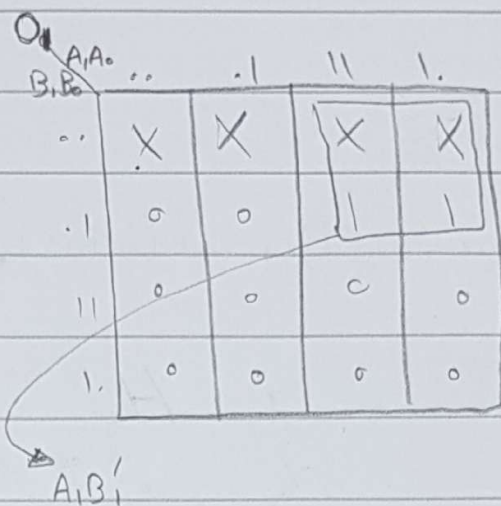

A_1	A_0	B_1	B_0	O_1	O_0
0	0	0	0	X	X
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	X	X
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	X	X
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	X	X
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	1

