

## بسمه تعالی طراحی مدارهای منطقی نیمسال اول ۹۸–۹۷ تمرین (۵)



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهلت تحویل: ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

شماره دانشجویی:

# دستور کار:

• هنگام تحویل تمرینات، فیلدهای تاریخ، نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی را پر کنید.

نام و نام خانوادگی:

- دانشجویان می توانند در حل تمرینات به صورت دوتایی یا چندتایی با هم همفکری و بحث نمایند ولی هر شخص می بایست در نهایت جواب و استدلال خودش را به صورت انفرادی بنویسد و در صورت شباهت جوابهای دو یا چند نفر، تمامی افراد نمره را از دست خواهند داد!
  - تحویل تمرینات فقط به صورت الکترونیکی خواهد بود.
- در نسخه ی الکترونیکی، پاسخها در فایل سوالات نوشته شود و به هیچ وجه صورت سوالات را پاک نکنید!
- برای تحویل نسخه الکترونیکی، تمرینات را قبل از موعد تحویل در سامانه Ceit Online Courses ماید. صفحه و برای تحویل نسخه الکترونیکی، تمرینات را قبل از موعد تحویل در سامانه و برای تمرینات و
  - پاسخها و روال حل مسائل را به صورت دقیق و شفاف بیان کنید.
    - از خط خوردگی و نگارش ناخوانا بپرهیزید.
- اگر فکر میکنید سوالی چندین تفسیر دارد، با درنظر گرفتن فرضهای منطقی و بیان شفاف آنها در برگه، اقدام به حل آن نمایید.
  - واحدهای اعداد فراموش نشود!
- دانشجویان عزیز، تمرینات مشخصشده در «بخش اول: سؤالات اختیاری» برای تمرین بیشتر شما در منزل طراحی شده است و نیازی به تحویل جواب آنها نیست.
- برای حل تمرینهای اختیاری به کتاب مانو که در fileserver قرار دارد مراجعه کنید و در صورت بروز ابهام و سؤال در حل این تمرینها، در زمان کلاس حل تمرین، به تدریسیار کلاس خود مراجعه نمایید.



دانشكده مهندسي كامپيوتر

### بسمه تعالی طراحی مدارهای منطقی نیمسال اول ۹۸-۹۳ تمرین (۵)

مهلت تحویل: ۱۳۹۷/۰۸/۰۸



دانشگاه صنعتی امیر کبیر

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:

#### ■ بخش اول: سوالات اختياري

۱. سوالات ۵-۱۶، ۵ -۲۰ و ۵-۲۳

#### ■ بخش دوم: سوالات اصلى

۱. (۳۰ نمره) توابع (**الف**)، (**ب**)، (**ج**) و (**د**) را با استفاده از رمزگشای (Decoder)  $\mathbb{A}^{\times}$  و  $\mathbb{A}^{\times}$  و  $\mathbb{A}^{\times}$  و  $\mathbb{A}^{\times}$  و  $\mathbb{A}^{\times}$  و  $\mathbb{A}^{\times}$  ا  $\mathbb{A}^{\times}$  را با استفاده از تسهیم کننده ی (MUX) و  $\mathbb{A}^{\times}$  و  $\mathbb{A}^{\times}$  پیادهسازی کنند.

(الف) 
$$F(a,b,c,d) = \prod M(3,5)$$

ب) 
$$G(a,b,c) = \sum m(0,1,2,4,5,6,7)$$

z) 
$$H(a,b,c) = \prod M(3)$$

s) 
$$I_1(a,b,c) = \sum m(1,2,4,7), \ I_2(a,b,c) = \sum m(3,5,6,7)$$

$$\circ$$
)  $K(a, b, c, d) = A \oplus B \oplus C \oplus D$ 

9) 
$$P(a, b, c, d) = \prod M(1,2,3,5,6,7,9,11,13,14,15)$$



## بسمه تعالی طراحی مدارهای منطقی نیمسال اول ۹۸-۹۷

تمرین (۵)

مهلت تحویل: ۱۳۹۷/۰۸/۰۸



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:



#### دانشكده مهندسي كامپيوتر

## بسمه تعالی طراحی مدارهای منطقی نیمسال اول ۹۸-۹۷ تمرین (۵)

مهلت تحویل: ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:

۲. (۳۰ نمره) مدارهای خواسته شده را طراحی کنید:

الف) یک رمزگشای  $^{x}$  با استفاده از حداقل تعداد رمزگشای  $^{x}$ 

ب) یک رمزگشای  $^{\times}$ ۲ با استفاده از یک رمزگشای  $^{\times}$ ۲ و چهار رمزگشای  $^{\times}$ ۳

ج) یک تسهیم کننده ۱۶:۱ با استفاده از رمزگشا



#### بسمه تعالی طراحی مدارهای منطقی

نیمسال اول ۹۸–۹۷

تمرین (۵)

مهلت تحویل: ۱۳۹۷/۰۸/۰۸




دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:

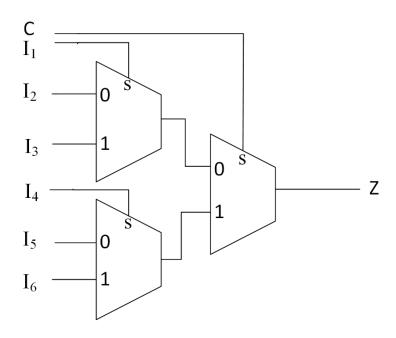۳. (۱۰ نمره) در شکل زیر با ارتباط دادن ورودیهای a و b ه و a به خطوط a ، a مدار را به a مدار را به a گونهای بسازید که خروجی a معادل تابع a





## بسمه تعالی طراحی مدارهای منطقی نیمسال اول ۹۸-۹۷ تمرین (۵)

ئىگاە صنعتى امىركبىر

مهلت تحویل: ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:

۴. (۱۰ نمره) تابع F را به روشهای گفته شده پیادهسازی نمایید:

$$F(a,b,c,d,e) = \sum m(0,2,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,29,30)$$

الف) با استفاده از یک تسهیم کننده ی ۱۶:۱ با ورودی های کنترلی a, b, c, d و بدون استفاده از هیچ گیتی

ب) با استفاده از یک تسهیم کنندهی ۸:۱ با ورودیهای کنترلی a, b, c و حداقل گیتهای لازم



دانشكده مهندسي كامپيوتر

## بسمه تعالی طراحی مدارهای منطقی نیمسال اول ۹۸-۹۷ تمرین (۵)

مهلت تحویل: ۱۳۹۷/۰۸/۰۸




دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:

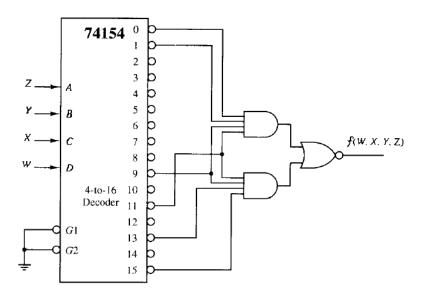SOP است، Active-Low است، Active-Low ه. (۱۰) نمره) با در نظر گرفتن مدار شکل زیر که یک رمزگشا با خروجی F(w,x,y,z) به دست آورید. توجه شود که F(w,x,y,z) به دست.





## بسمه تعالی طراحی مدارهای منطقی نیمسال اول ۹۸–۹۷ تمرین (۵)

مهلت تحویل: ۱۳۹۷/۰۸/۰۸



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:

#### ■ سوال اختياري امتيازي

۱. با استفاده از چهار گیت NAND دو ورودی و تعداد لازم 3-state buffer دو ورودی و 3-state buffer دو ورودی (a,b,c,d) دو ورودی (3-state buffer) دو 3-state buffer 3-state b

موفق باشيد

گروه تدریسیاری